



回路図

電解コンデンサ (C1,C2,C3,C4,C5,C6)

C1,C2= 2200  $\mu$  F , 25V

C3, C4=0.1F

C5,C6=10  $\mu$  F

±15V 電源の作成

部品はほぼそろっていたが、0.1Fが無かった。

部品を揃えて作成する。